

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Integrantes: Josue Chango

Alejandro Obando

Alexander Maza

Laboratorio 1_2

Link laboratorio: <https://www.tinkercad.com/things/8zbK9KaRV Ae-laboratorio12>

Capturas simulación


Sumador

Prueba 1

A = 0001 = 1

B = 0001 = 1

R = 00010 = 2

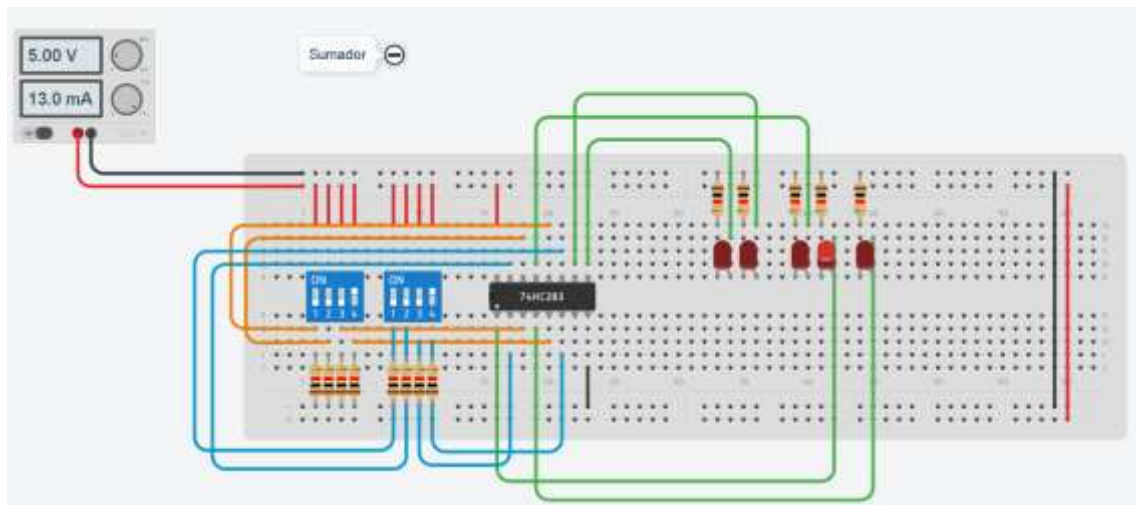


Prueba 2

A = 0010 = 2

B = 0010 = 2

R = 00100 = 4

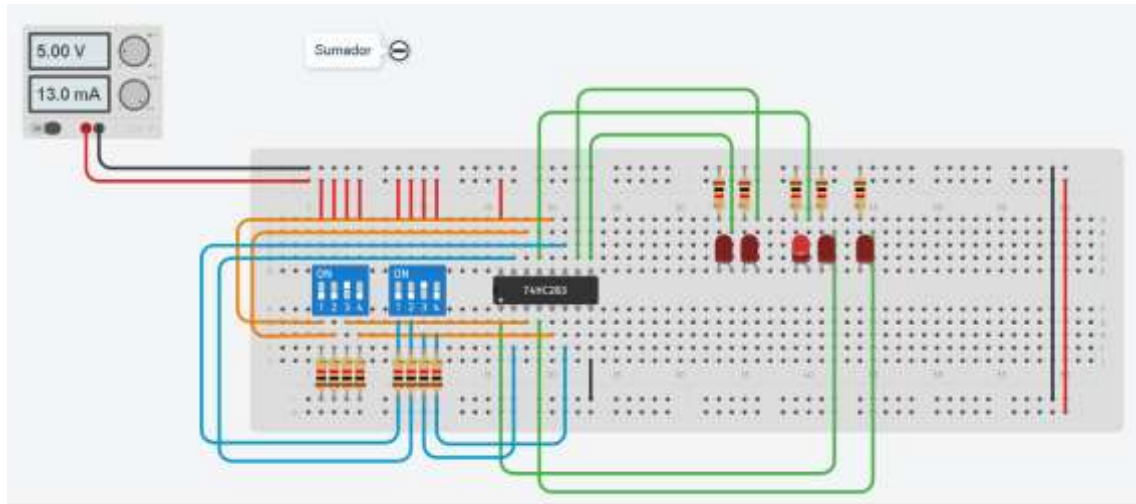


Prueba 3

A = 0100 = 4

B = 0100 = 4

R = 01000 = 8

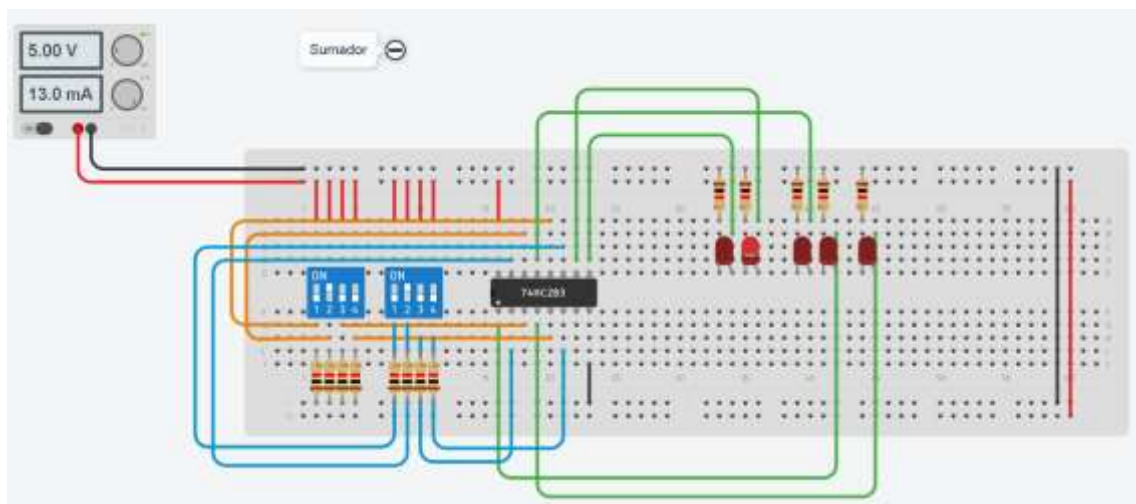


Prueba 4

$$A = 1000 = 8$$

$$B = 1000 = 8$$

$$R = 10000 = 16$$

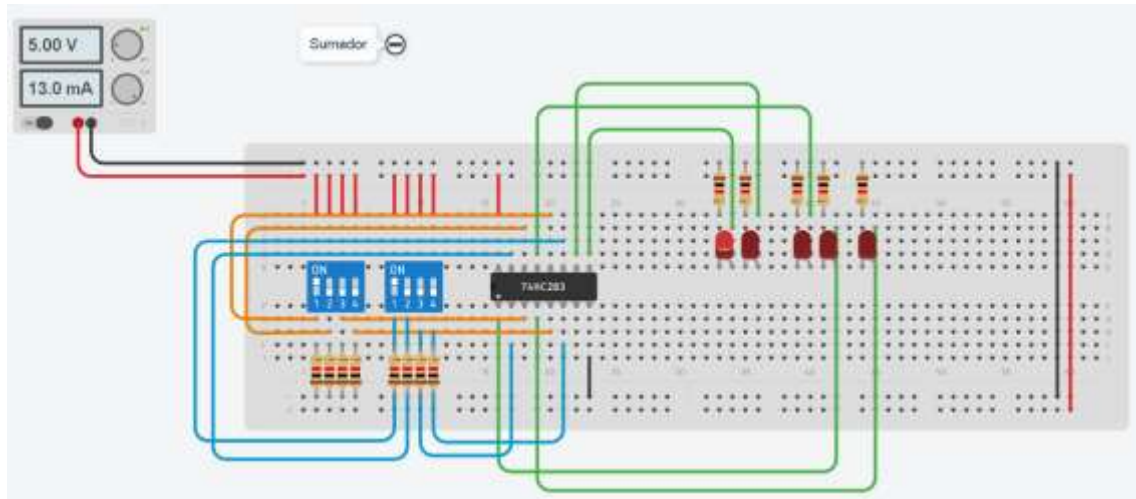


Prueba 5

$$A = 1010 = 10$$

$$B = 0110 = 6$$


$$R = 10000 = 16$$

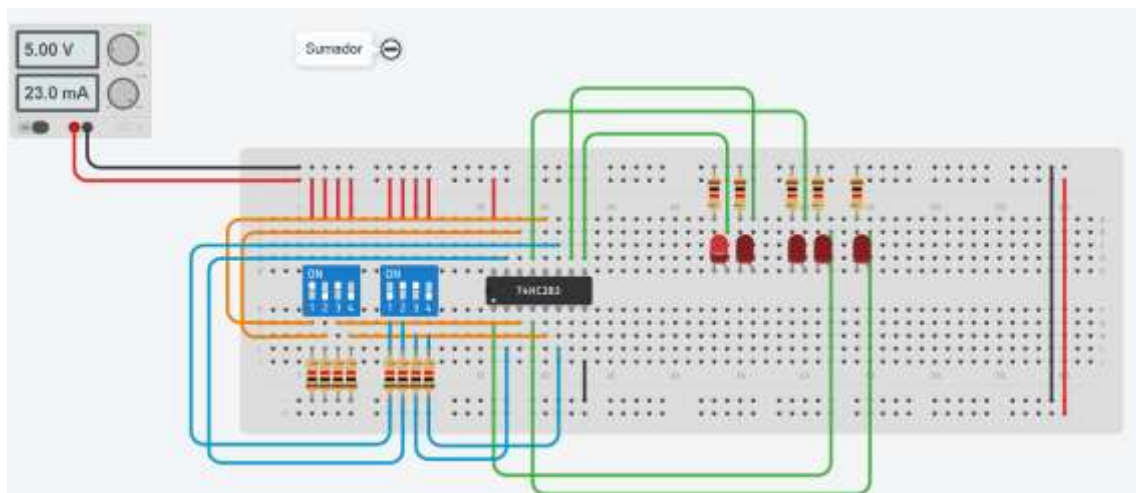

Decodificador


Prueba 1

Ingreso 0000 = 0

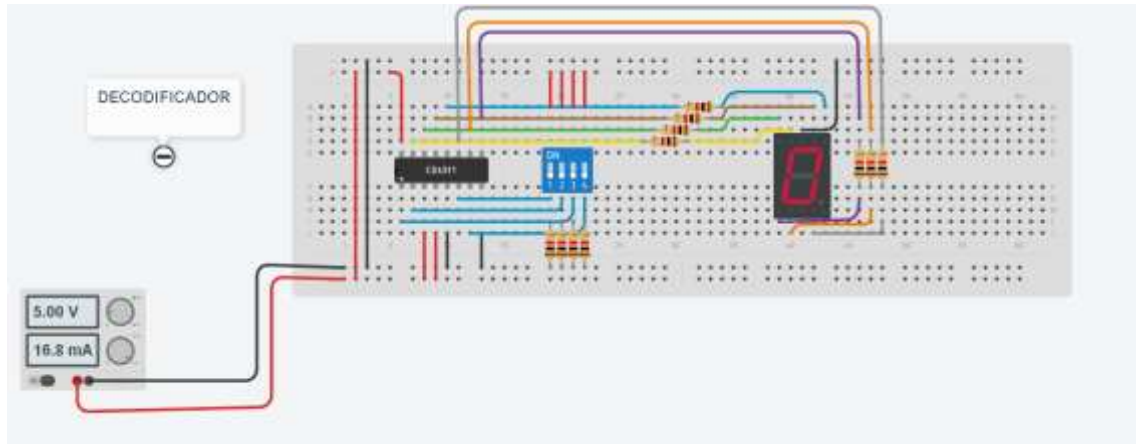


Prueba 2

Ingreso 0010 = 2

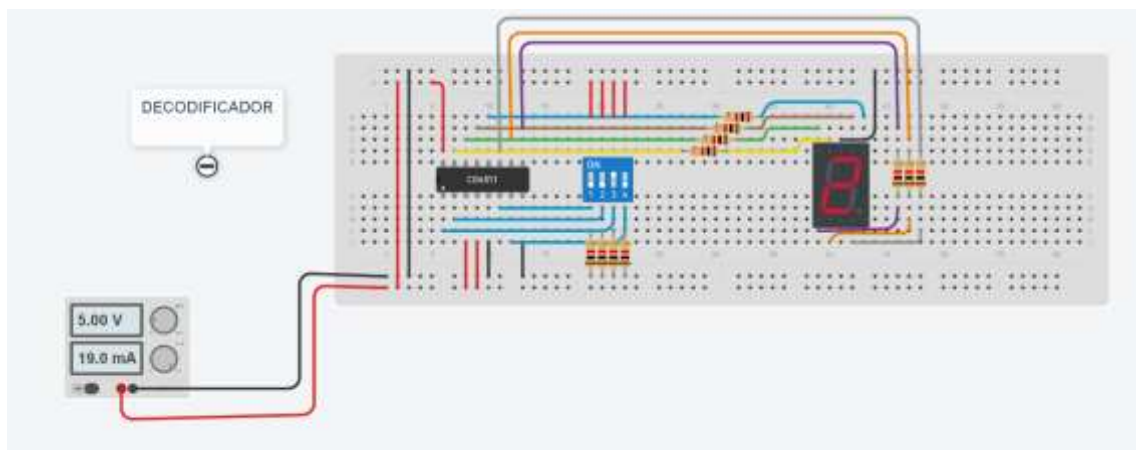


Prueba 3

Ingreso 0100 = 4

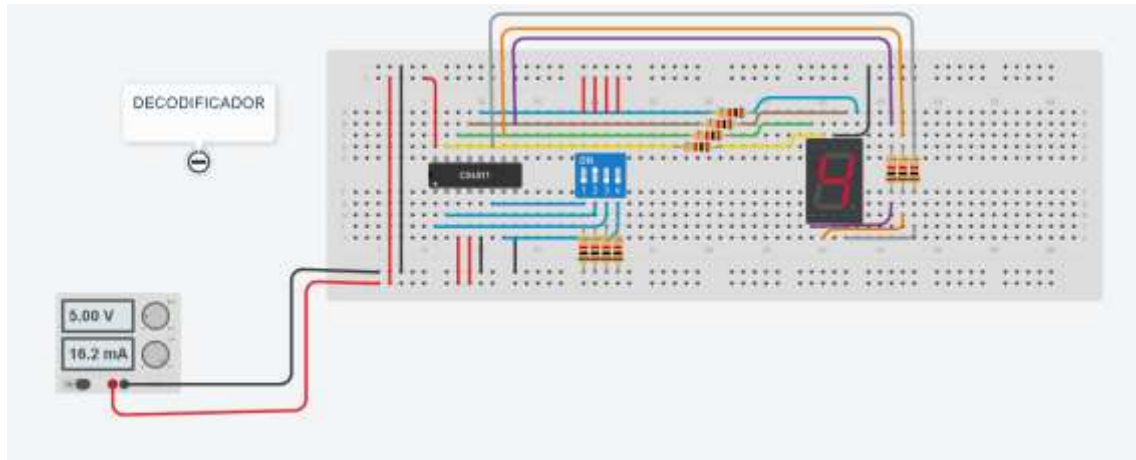

Prueba 4

Ingreso 0111 = 7

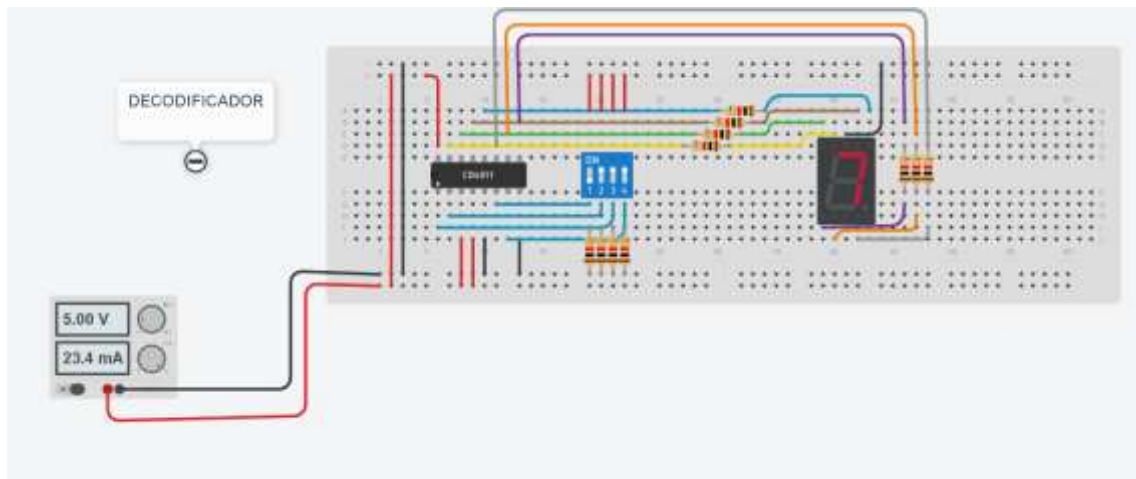

Prueba 5

Ingreso 1000 = 8

