

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Integrantes: Josue Chango

Alejandro Obando


Alexander Maza

Laboratorio 1_3


Link laboratorio: <https://www.tinkercad.com/things/crQECt2N1mb-tallerlaboratorio>

Capturas simulación

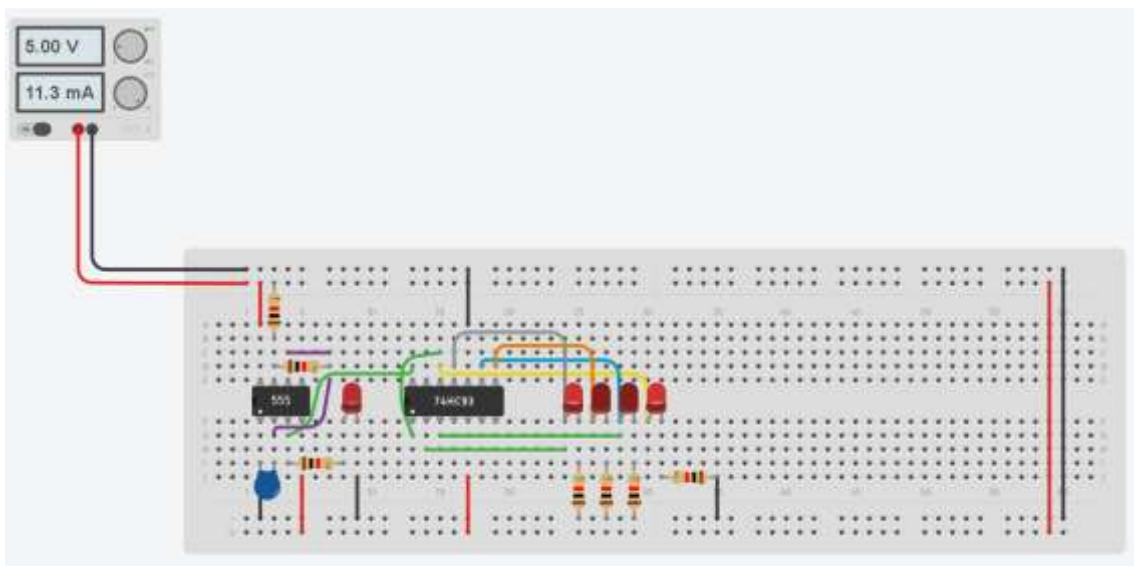
Se utilizo el chip 555 para recrear el tiempo de reloj que encienda y apague el contador mod-10 y se utilizo el chip 74HC93 el cual es un chip contador integrado de 4 bits



Contador reflejado = 9

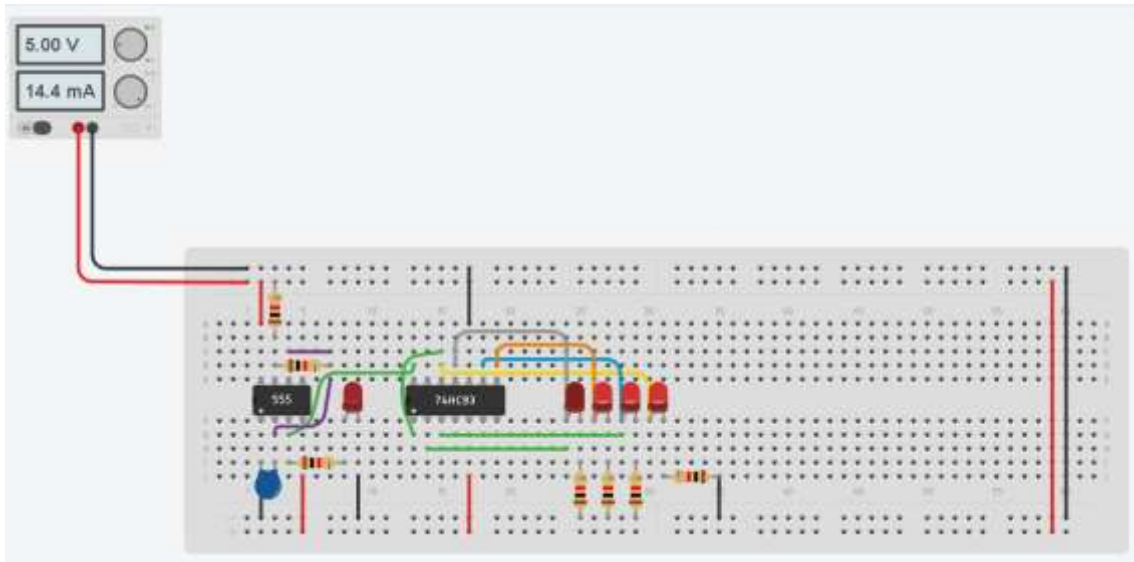


Contador reflejado = 7

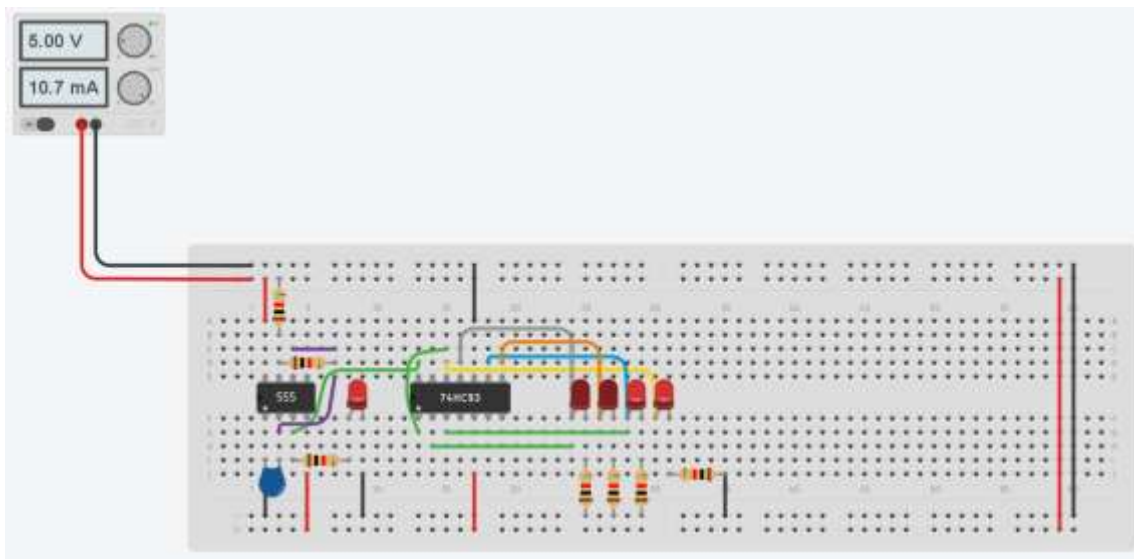

Contador reflejado = 3



Contador reflejado = 2

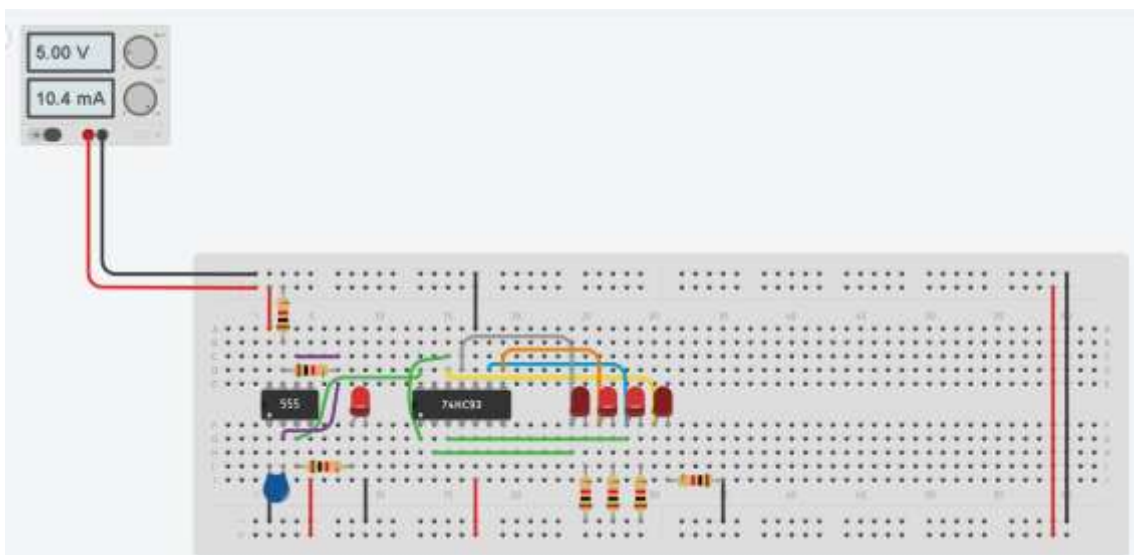

Contador reflejado = 6